

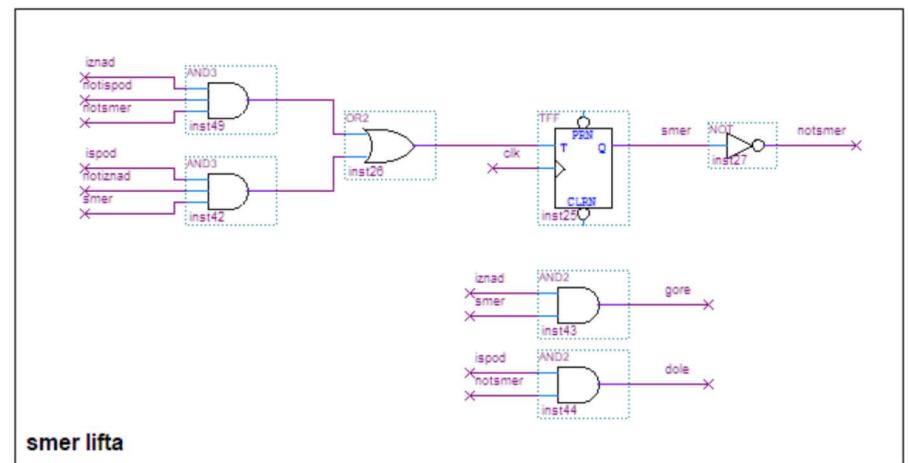
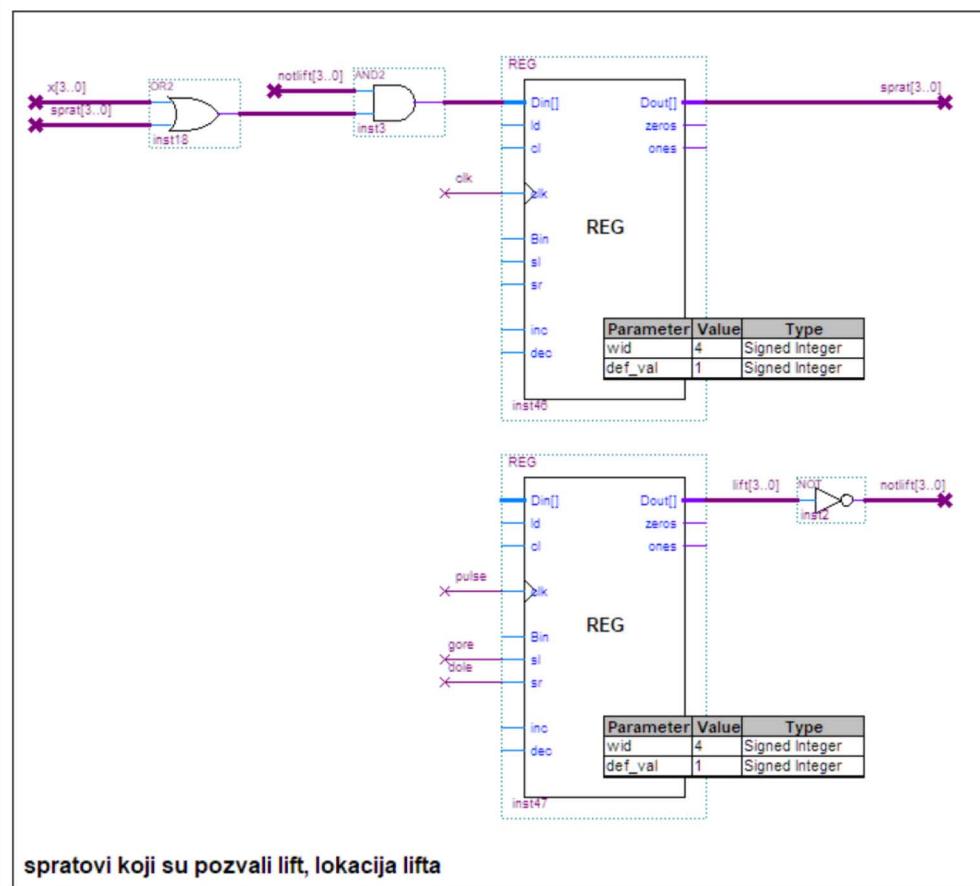
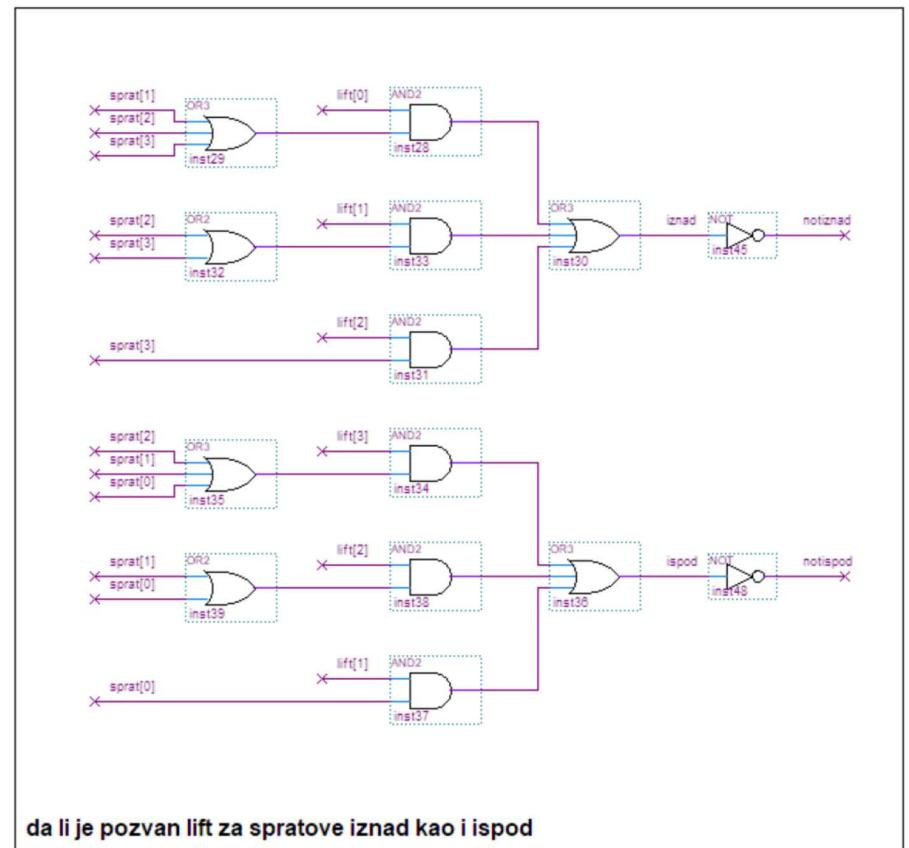
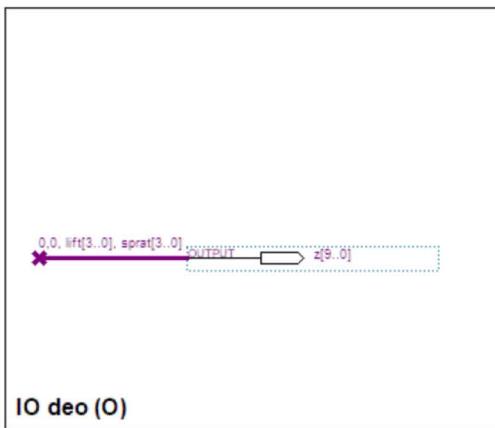
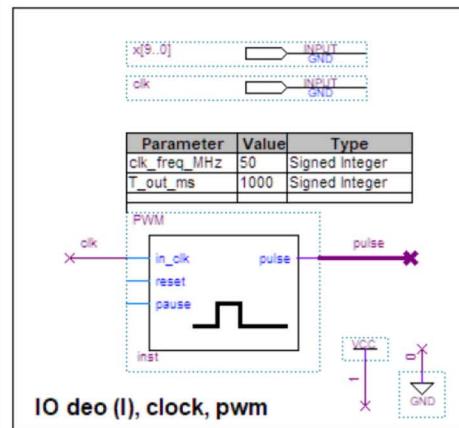
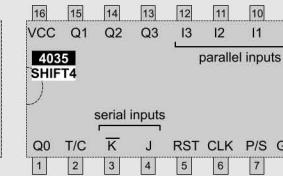
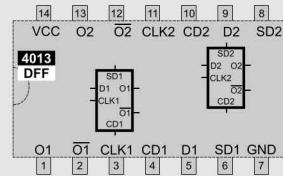
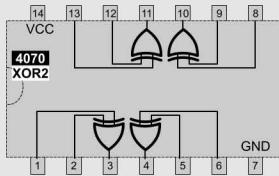
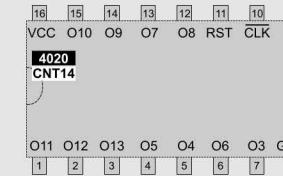
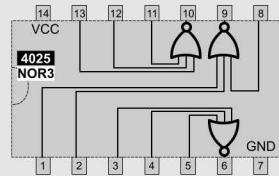
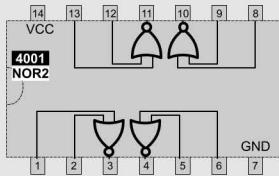
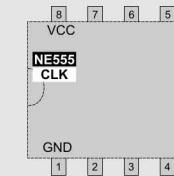
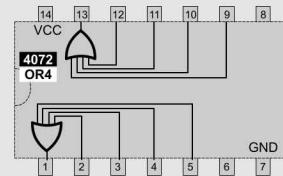
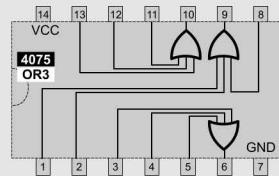
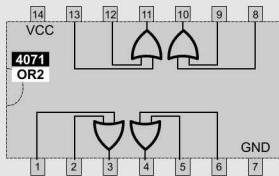
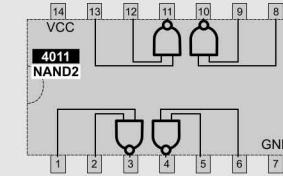



# LOGIČKA ŠEMA

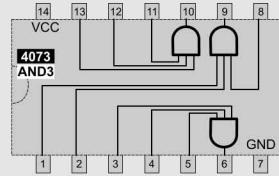

# KOMPONENTE

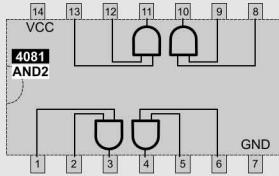

# SPRATOVI KOJI SU POZVALI LIFT

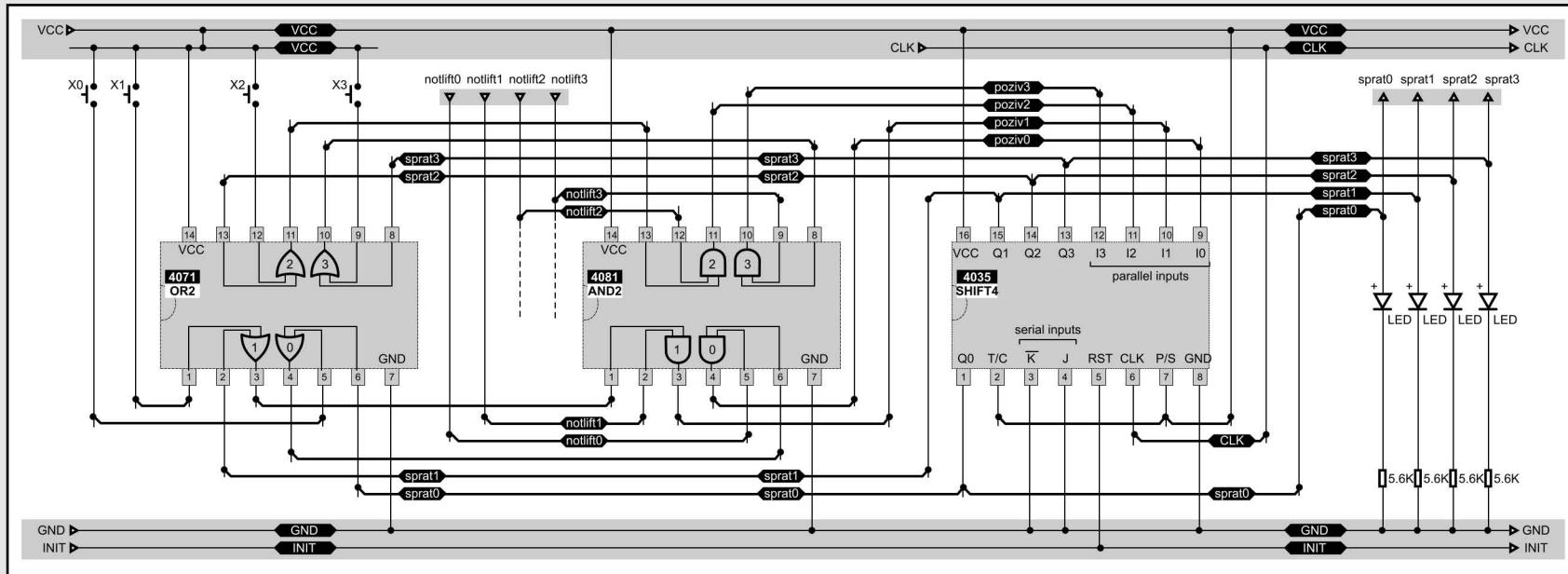

## obavezno

pitajte nas u vezi sa rasporedom čipova na protobordu  
pogledajte kako izgleda konačna šema

## preporuke

ne dirati šemu dok je pod naponom - posebno ne metalnom pincetom!

ne menjajte položaj ulaza, izlaza i buseva na šemi - da bi vaša šema mogla lako da se poveže sa ostalim

ne menjajte značenje žica u magistrali - VCC treba da je na vrhu, PULSE ili CLK ispod, zatim GND, a INIT na dnu

ne menjajte redosled žica u busu - najniži bit treba da je najlevlji u busu, a najviši najdesniji u busu

## česte greške

nije doveden VCC ili GND na čip

spojen pogrešan pin

pogrešna orientacija dioda - duža nožica je +

pogrešna orientacija elektrolitskog kondenzatora - duža nožica je +

pogrešna orientacija čipova

izabran pogrešan čip

ostavljen pre malo ili previše prostora - pogledati kako je to rešeno na šemi

nije poštovana pozicija buseva na protobordu


nisu spojeni svi ulazi u čip (lebdeći naponi)

nisu povezane magistrale protoborda


nedostaje žica koja povezuje magistralu protoborda

LED povezan bez otpornika (garantovano crkava)

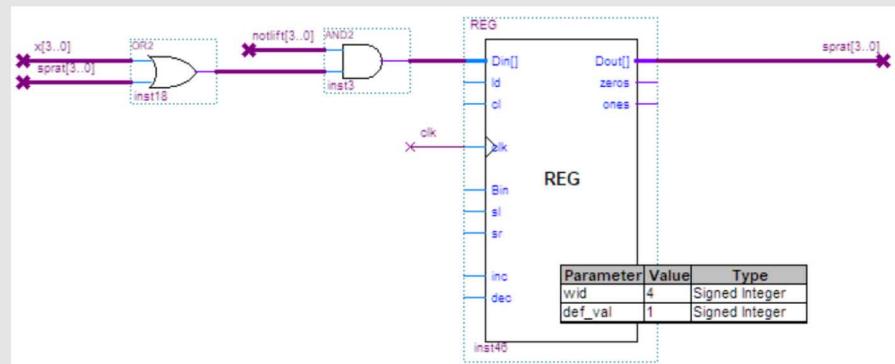mikrotasteri koji nisu povezani velikim otporom na GND (lebdeći naponi)



# CLK 1KHz + INIT + PULSE 1Hz

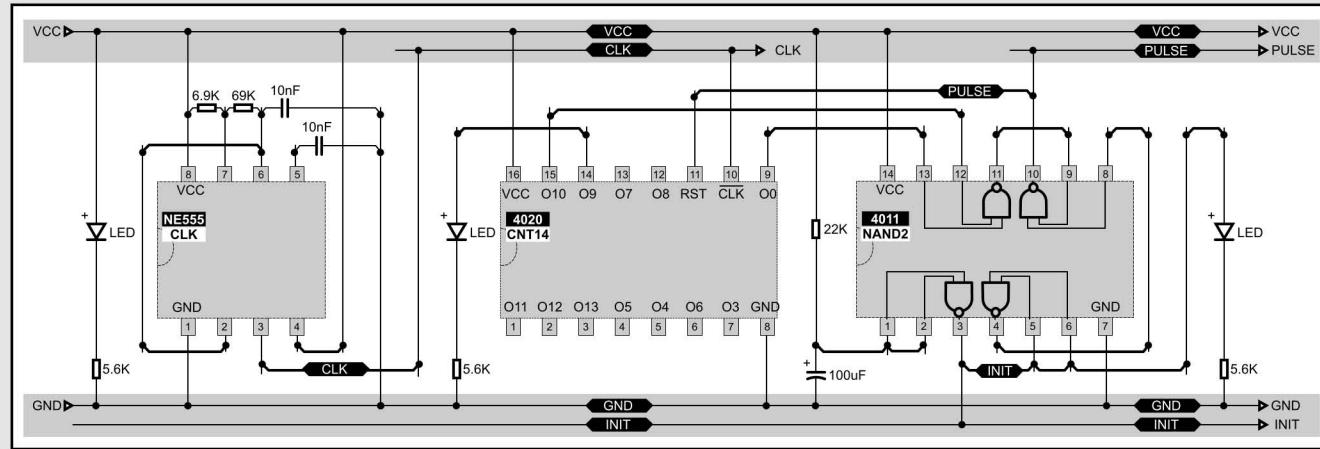

## obavezno

pitajte nas u vezi sa rasporedom čipova na protobordu  
pogledajte kako izgleda konačna šema

## preporuke

ne dirati šemu dok je pod naponom - posebno ne metalnom pincetom!

ne menjajte položaj ulaza, izlaza i buseva na šemi - da bi vaša šema mogla lako da se poveže sa ostalim

ne menjajte značenje žica u magistrali - VCC treba da je na vrhu, PULSE ili CLK ispod, zatim GND, a INIT na dnu

ne menjajte redosled žica u busu - najniži bit treba da je najlevljiji u busu, a najviši najdesniji u busu

## česte greške

nije doveden VCC ili GND na čip

spojen pogrešan pin

pogrešna orientacija dioda - duža nožica je +

pogrešna orientacija elektrolitskog kondenzatora - duža nožica je +

pogrešna orientacija čipova

izabran pogrešan čip

ostavljen pre malo ili previše prostora - pogledati kako je to rešeno na šemi

nije poštovana pozicija buseva na protobordu


nisu spojeni svi ulazi u čip (lebdeći naponi)

nisu povezane magistrale protoborda


nedostaje žica koja povezuje magistralu protoborda

LED povezan bez otpornika (garantovano crkava)

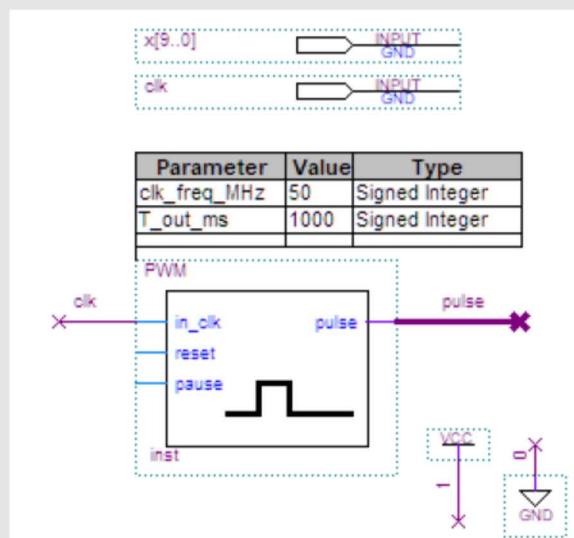mikrotasteri koji nisu povezani velikim otporom na GND (lebdeći naponi)



# LOKACIJA LIFTA

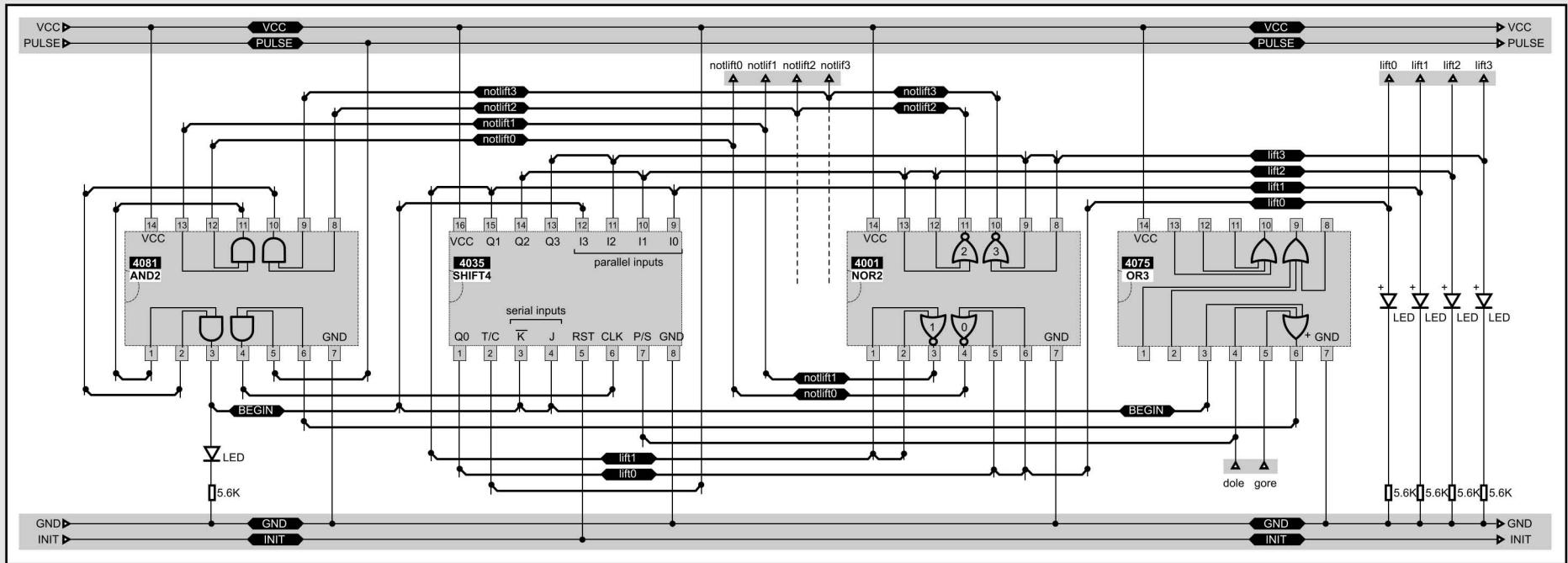

## obavezno

pitajte nas u vezi sa rasporedom čipova na protobordu  
pogledajte kako izgleda konačna šema

## preporuke

ne dirati šemu dok je pod naponom - posebno ne metalnom pincetom!

ne menjajte položaj ulaza, izlaza i buseva na šemi - da bi vaša šema mogla lako da se poveže sa ostalim

ne menjajte značenje žica u magistrali - VCC treba da je na vrhu, PULSE ili CLK ispod, zatim GND, a INIT na dnu

ne menjajte redosled žica u busu - najniži bit treba da je najlevlji u busu, a najviši najdesniji u busu

## česte greške

nije doveden VCC ili GND na čip

spojen pogrešan pin

pogrešna orientacija dioda - duža nožica je +

pogrešna orientacija elektrolitskog kondenzatora - duža nožica je +

pogrešna orientacija čipova

izabran pogrešan čip

ostavljen pre malo ili previše prostora - pogledati kako je to rešeno na šemi

nije poštovana pozicija buseva na protobordu


nisu spojeni svi ulazi u čip (lebdeći naponi)

nisu povezane magistrale protoborda


nedostaje žica koja povezuje magistralu protoborda

LED povezan bez otpornika (garantovano crkava)

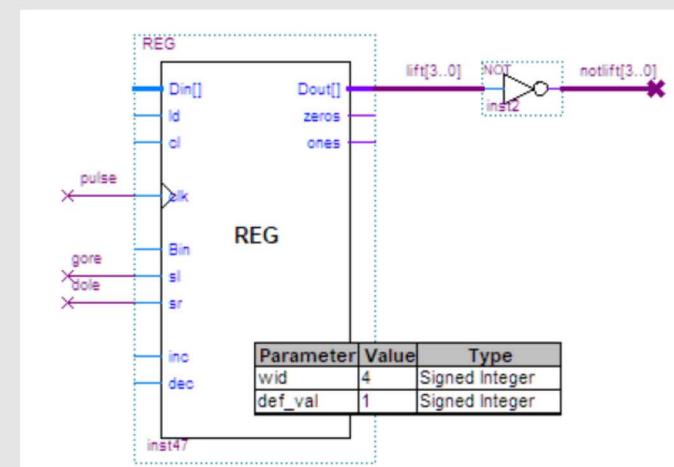mikrotasteri koji nisu povezani velikim otporom na GND (lebdeći naponi)



# DA LI JE LIFT POZVAN ZA SPRATOVE IZNAD

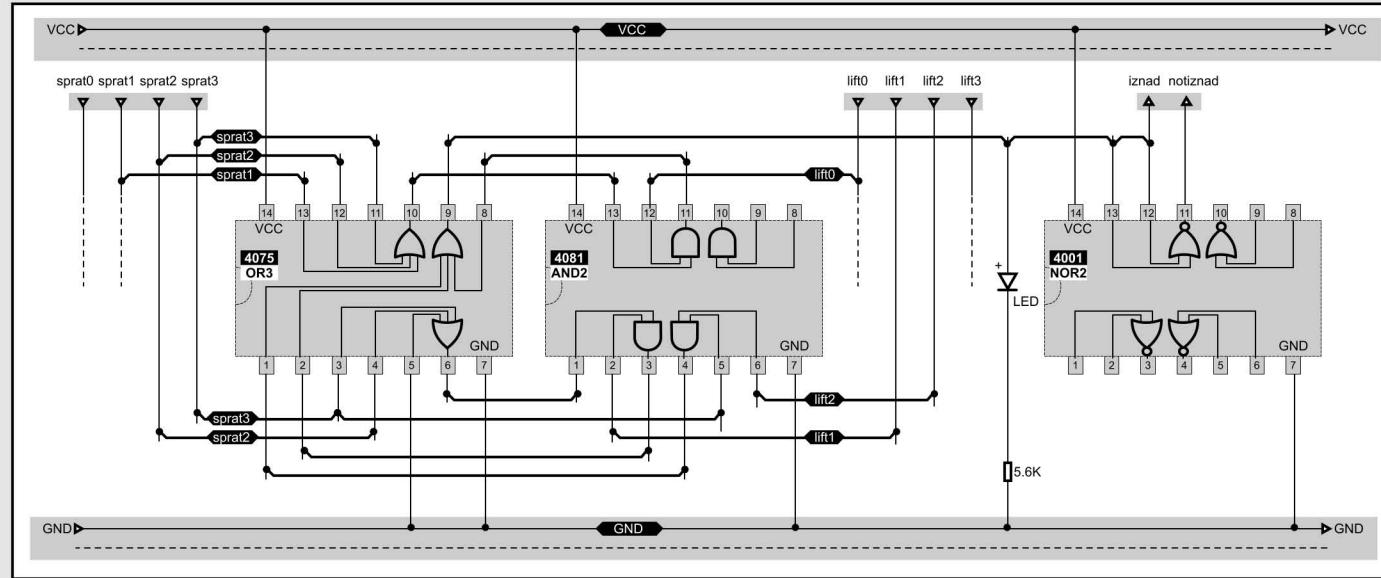

## obavezno

pitajte nas u vezi sa rasporedom čipova na protobordu  
pogledajte kako izgleda konačna šema

## preporuke

ne dirati šemu dok je pod naponom - posebno ne metalnom pincetom!

ne menjajte položaj ulaza, izlaza i buseva na šemi - da bi vaša šema mogla lako da se poveže sa ostalim

ne menjajte značenje žica u magistrali - VCC treba da je na vrhu, PULSE ili CLK ispod, zatim GND, a INIT na dnu

ne menjajte redosled žica u busu - najniži bit treba da je najlevlji u busu, a najviši najdesniji u busu

## česte greške

nije doveden VCC ili GND na čip

spojen pogrešan pin

pogrešna orientacija dioda - duža nožica je +

pogrešan orientacija elektrolitskog kondenzatora - duža nožica je +

pogrešna orientacija čipova

izabran pogrešan čip

ostavljen pre malo ili previše prostora - pogledati kako je to rešeno na šemi

nije poštovana pozicija buseva na protobordu


nisu spojeni svi ulazi u čip (lebdeći naponi)

nisu povezane magistrale protoborda


nedostaje žica koja povezuje magistralu protoborda

LED povezan bez otpornika (garantovano crkava)

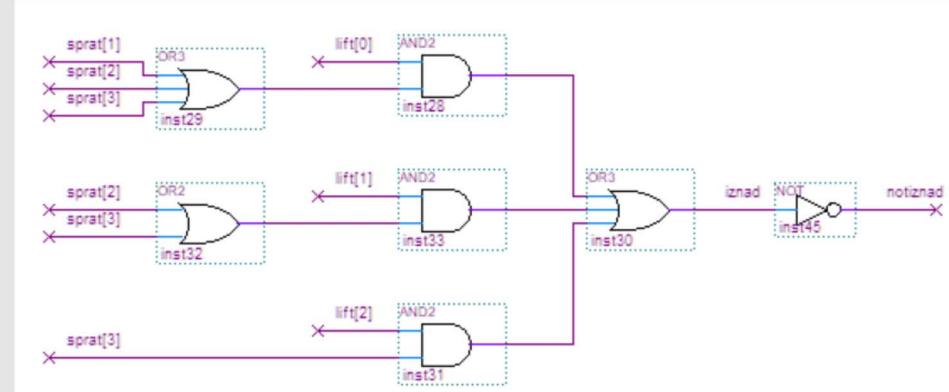mikrotasteri koji nisu povezani velikim otporom na GND (lebdeći naponi)



# DA LI JE LIFT POZVAN ZA SPRATOVE ISPOD

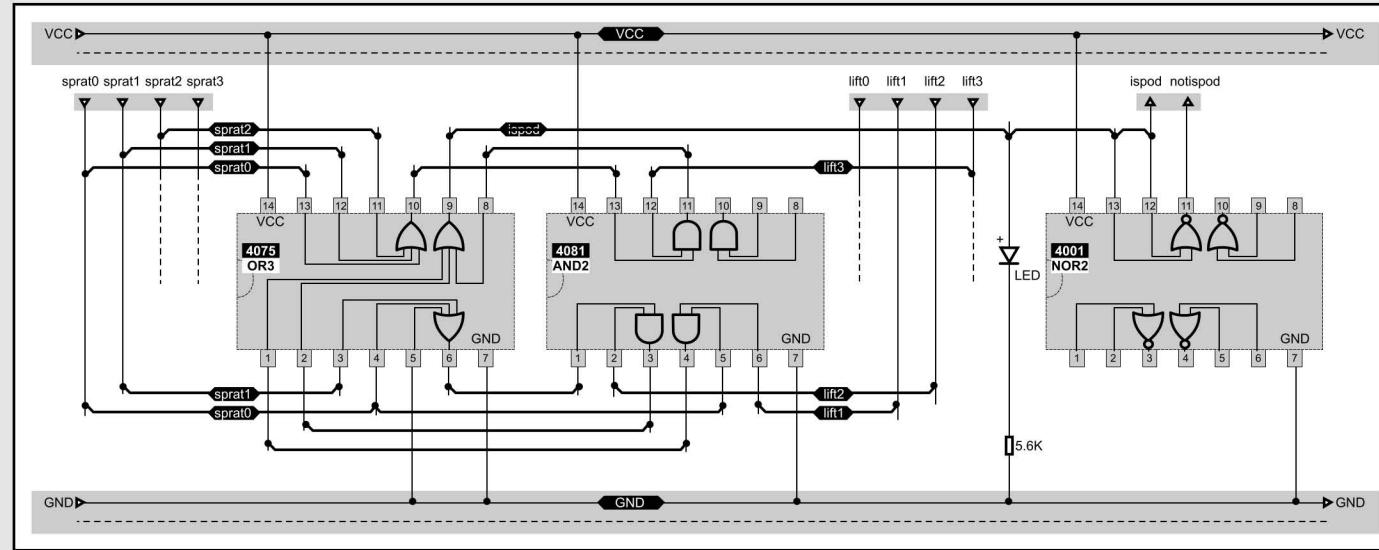

## obavezno

pitajte nas u vezi sa rasporedom čipova na protobordu  
pogledajte kako izgleda konačna šema

## preporuke

ne dirati šemu dok je pod naponom - posebno ne metalnom pincetom!

ne menjajte položaj ulaza, izlaza i buseva na šemi - da bi vaša šema mogla lako da se poveže sa ostalim

ne menjajte značenje žica u magistrali - VCC treba da je na vrhu, PULSE ili CLK ispod, zatim GND, a INIT na dnu

ne menjajte redosled žica u busu - najniži bit treba da je najlevljiji u busu, a najviši najdesniji u busu

## česte greške

nije doveden VCC ili GND na čip

spojen pogrešan pin

pogrešna orientacija dioda - duža nožica je +

pogrešan orientacija elektrolitskog kondenzatora - duža nožica je +

pogrešna orientacija čipova

izabran pogrešan čip

ostavljen pre malo ili previše prostora - pogledati kako je to rešeno na šemi

nije poštovana pozicija buseva na protobordu


nisu spojeni svi ulazi u čip (lebdeći naponi)

nisu povezane magistrale protoborda


nedostaje žica koja povezuje magistralu protoborda

LED povezan bez otpornika (garantovano crkava)

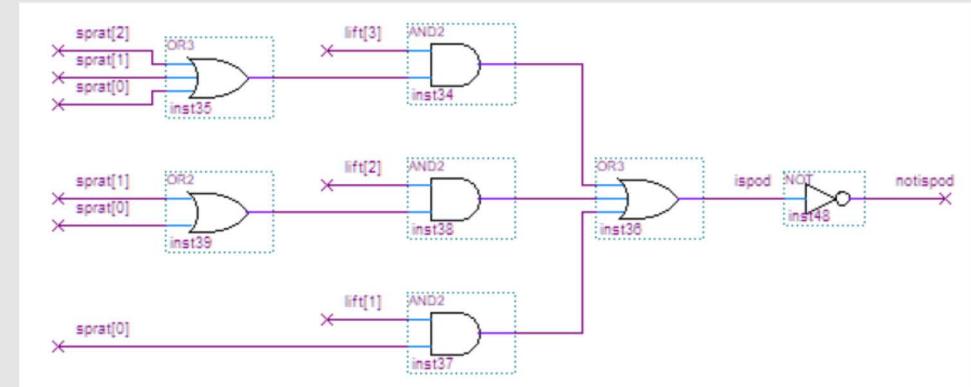mikrotasteri koji nisu povezani velikim otporom na GND (lebdeći naponi)



# SMER LIFTA

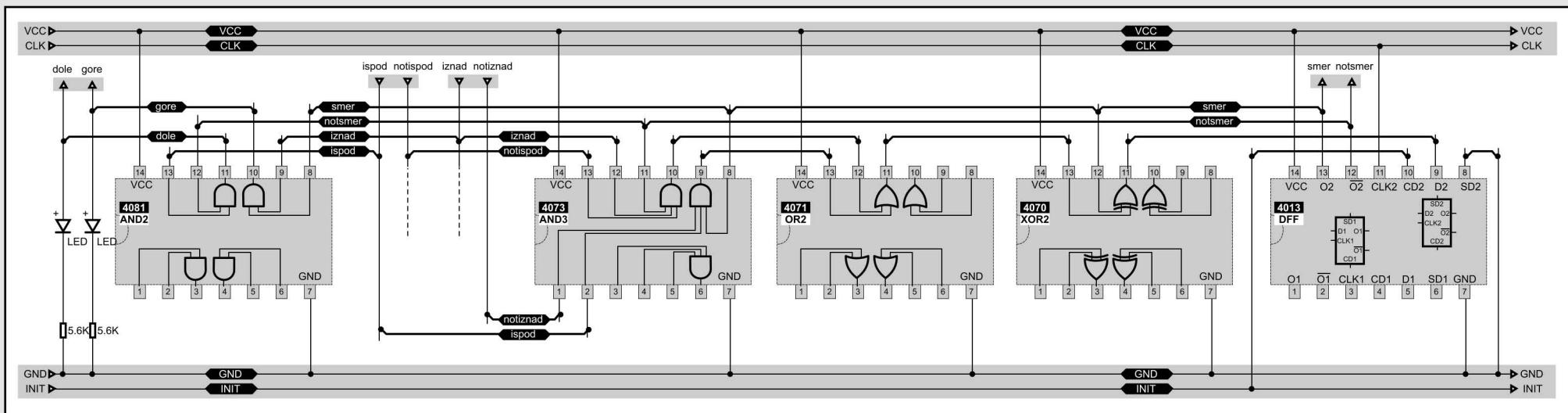

## obavezno

pitajte nas u vezi sa rasporedom čipova na protobordu  
pogledajte kako izgleda konačna šema

## preporuke

ne dirati šemu dok je pod naponom - posebno ne metalnom pincetom!

ne menjajte položaj ulaza, izlaza i buseva na šemi - da bi vaša šema mogla lako da se poveže sa ostalim

ne menjajte značenje žica u magistrali - VCC treba da je na vrhu, PULSE ili CLK ispod, zatim GND, a INIT na dnu

ne menjajte redosled žica u busu - najniži bit treba da je najlevlji u busu, a najviši najdesniji u busu

## česte greške

nije doveden VCC ili GND na čip

spojen pogrešan pin

pogrešna orientacija dioda - duža nožica je +

pogrešna orientacija elektrolitskog kondenzatora - duža nožica je +

pogrešna orientacija čipova

izabran pogrešan čip

ostavljeni premalo ili previše prostora - pogledati kako je to rešeno na šemi

nije poštovana pozicija buseva na protobordu


nisu spojeni svi ulazi u čip (lebdeći naponi)

nisu povezane magistrale protoborda

nedostaje žica koja povezuje magistralu protoborda


LED povezan bez otpornika (garantovano crkava)

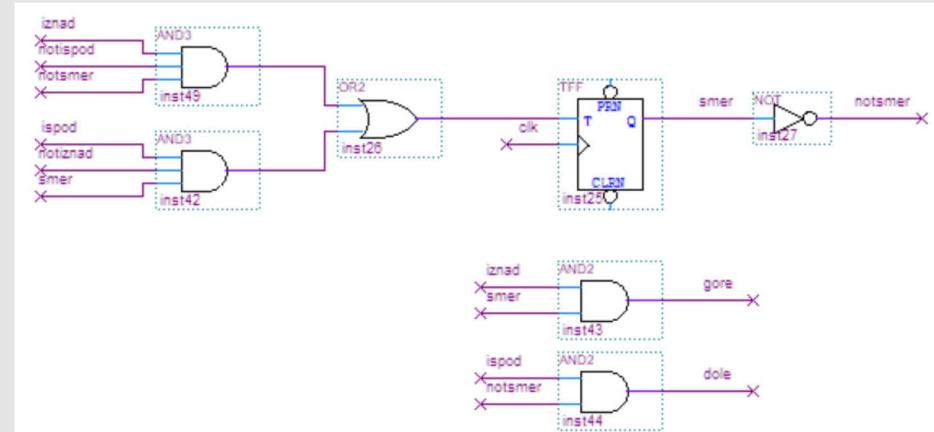mikrotasteri koji nisu povezani velikim otporom na GND (lebdeći naponi)




# ŠEMA POVEZIVANJA


SPRATOVI KOJI SU POZVALI LIFT

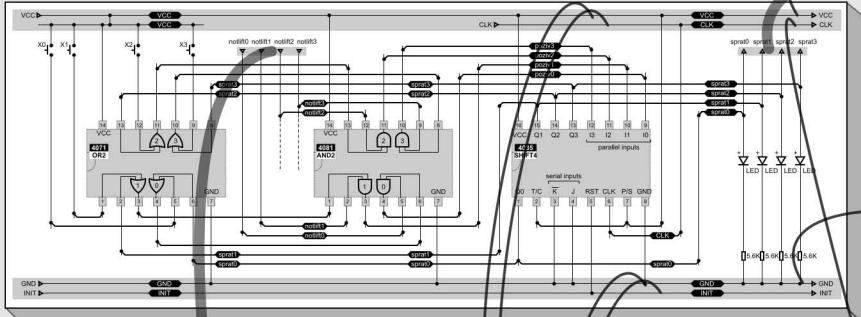


DA LI JE LIFT POZVAN ZA SPRATOVE IZNAD

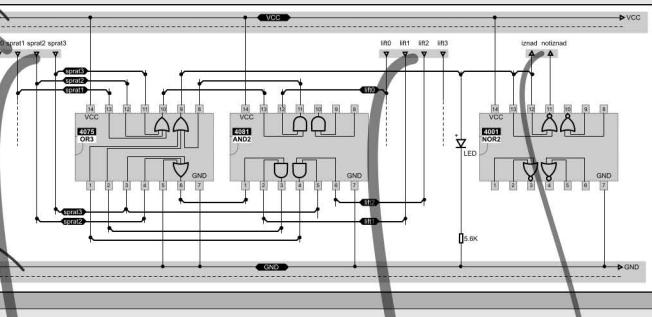


CLK 1KHz + INIT + PULSE 1Hz

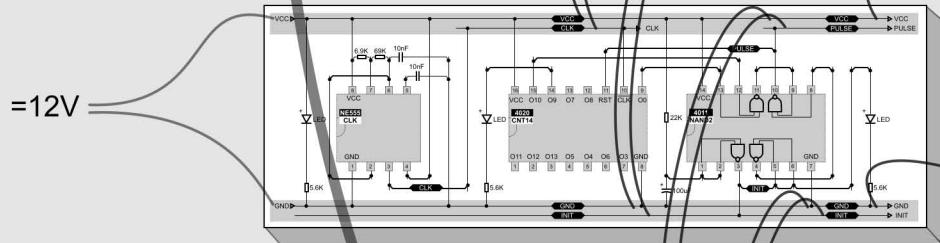

DA LI JE LIFT POZVAN ZA SPRATOVE ISPOD

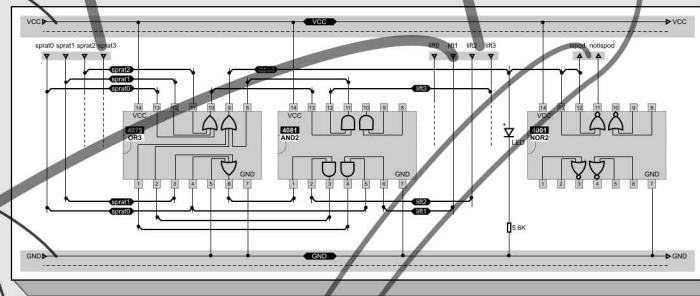

LOKACIJA LIFTA

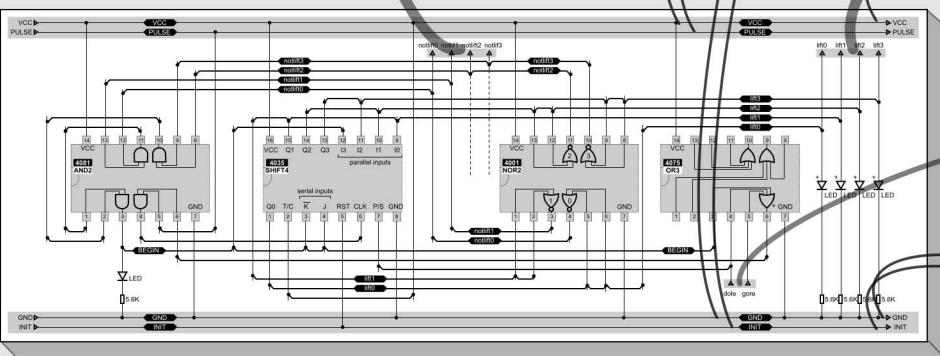

SMER LIFTA

